

کلید آزمون شماره ۳
جمعه ۱۲/ اسفند ماه/ ۱۴۰۱
دبیرستان‌های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی



شیمی ۲
۲۰ تست
ضریب: ۷

شناسنامه	پاسخ	تست	شناسنامه	پاسخ	تست
صفحه ۶۹	۲	۷۶	صفحات ۶۵-۶۷-۶۸-۶۹	۲	۶۶
صفحه ۶۹-۶۳	۴	۷۷	صفحه ۶۹	۲	۶۷
صفحه ۷۸	۲	۷۸	صفحه ۶۴	۴	۶۸
صفحه ۸۱-۷۹	۱	۷۹	صفحه ۶۵-۶۶	۱	۶۹
صفحه ۷۴-۷۲	۱	۸۰	صفحه ۶۶-۶۷-۶۸	۲	۷۰
صفحه ۷۵	۲	۸۱	صفحه ۷۱-۷۲	۳	۷۱
صفحه ۷۲-۷۲	۱	۸۲	صفحه ۷۱	۱	۷۲
صفحه ۷۴	۳	۸۳	صفحه ۶۵-۶۶-۶۹	۲	۷۳
صفحه ۷۶-۷۵	۴	۸۴	صفحه ۷۵ تا ۷۲	۱	۷۴
صفحه ۷۱	۲	۸۵	صفحه ۶۷-۶۸	۲	۷۵

فیزیک ۲
۲۵ تست
ضریب: ۹

شناسنامه	پاسخ	تست	شناسنامه	پاسخ	تست
یکای میدان مغناطیسی	۳	۶۱	ولتاژ باتری	۴	۵۱
عقره مغناطیسی در میدان	۴	۶۲	قاعده ولتاژها و جریان	۱	۵۲
قاعده دست راست	۱	۶۳	مقاومت معادل مقاومت های یکسان	۲	۵۳
موضوع نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان	۳	۶۴	نامگذاری گره ها-مقاومت معادل-توان مفید	۳	۵۴
	۱	۶۵	توان مصرفی کل و فیوز در مدار	۳	۵۵
			اتصال کوتاه	۱	۵۶
			توان مصرفی و مقاومت ها	۲	۵۷
			ترکیب مقاومت ها و توان مفید باتری	۴	۵۸
			فرار دادن ولت سنج و آمپر سنج در مدار	۱	۴۹
			مقاومت های موازی و ساده کردن مدار	۳	۵۰

هندسه ۲
۱۰ تست
ضریب: ۱۲

شناسنامه	پاسخ	تست
تجانس	۴	۳۱
تبدیلات	۳	۳۲
تجانس	۲	۳۳
ترکیب تبدیلات	۳	۳۴
استفاده از تبدیلات	۴	۳۵
استفاده از تبدیلات	۲	۳۶
قضیه سینوس ها	۳	۳۷
قضیه سینوس ها	۴	۳۸
روابط طولی	۴	۳۹
روابط طولی	۱	۴۰

آمار و احتمال
۱۰ تست
ضریب: ۱۲

شناسنامه	پاسخ	تست
احتمال شرطی	۱	۲۱
احتمال کل	۴	۲۲
احتمال دو جمله ای	۲	۲۳
قاعده بیز	۳	۲۴
پیشامد مستقل و وابسته	۴	۲۵
پیشامد مستقل و وابسته	۲	۲۶
جدول فراوانی	۳	۲۷
جدول فراوانی	۱	۲۸
نمودارها	۲	۲۹
نمودارها	۴	۳۰

حسابان ۱
۲۰ تست
ضریب: ۱۲

شناسنامه	پاسخ	تست	شناسنامه	پاسخ	تست
فصل ۴-درس ۱	۳	۱۱	فصل ۳-درس ۲	۱	۱
فصل ۴-درس ۲	۳	۱۲	فصل ۳-درس ۳	۲	۲
فصل ۴-درس ۲	۴	۱۳	فصل ۳-درس ۳	۴	۳
فصل ۴-درس ۲	۲	۱۴	فصل ۳-درس ۲	۳	۴
فصل ۴-درس ۴	۲	۱۵	فصل ۳-درس ۲	۱	۵
فصل ۴-درس ۴	۴	۱۶	فصل ۳-درس ۲	۱	۶
فصل ۴-درس ۲	۴	۱۷	فصل ۳-درس ۲	۳	۷
فصل ۴-درس ۴	۱	۱۸	فصل ۳-درس ۳	۲	۸
فصل ۴-درس ۴	۳	۱۹	فصل ۳-درس ۳	۳	۹
فصل ۴-درس ۴	۱	۲۰	فصل ۳-درس ۳	۱	۱۰

سخت

متوسط

آسان

راهنمای سطح تست ها :